

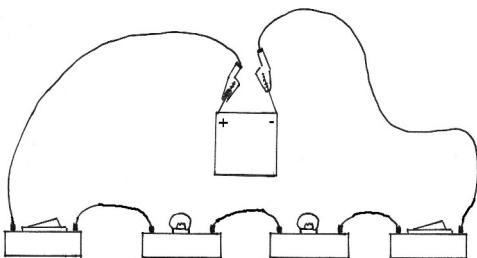
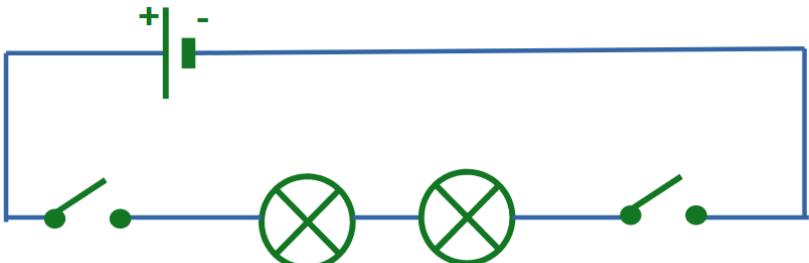


Exercices Séquence « Circuits électriques »





1

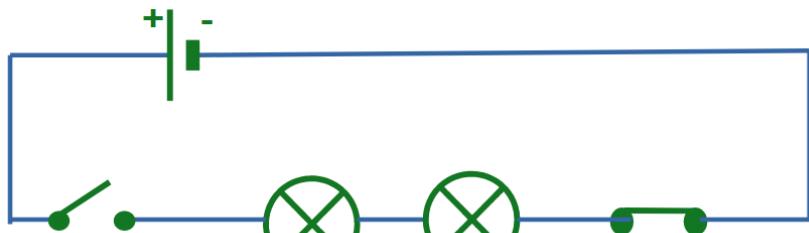

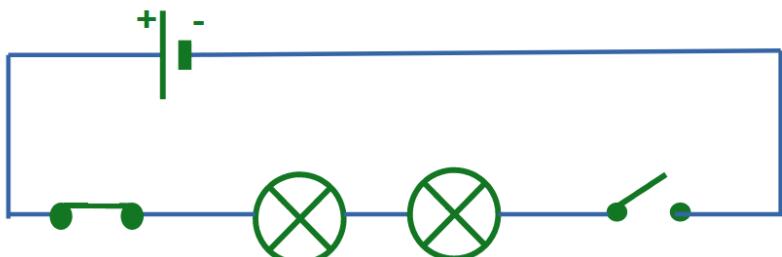Aide : <https://www.moodle.isn-duchaine.fr/mod/book/view.php?id=375>



2

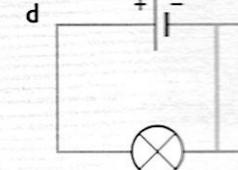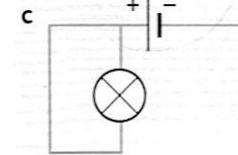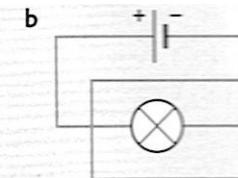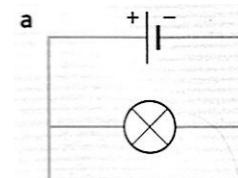

1. Pourquoi les schémas ci-dessus ne représentent-ils pas des circuits électriques ?
Il faut une seule boucle fermée avec tous les dipôles (au moins un générateur) dans la boucle
2. Représente le schéma correct du circuit

