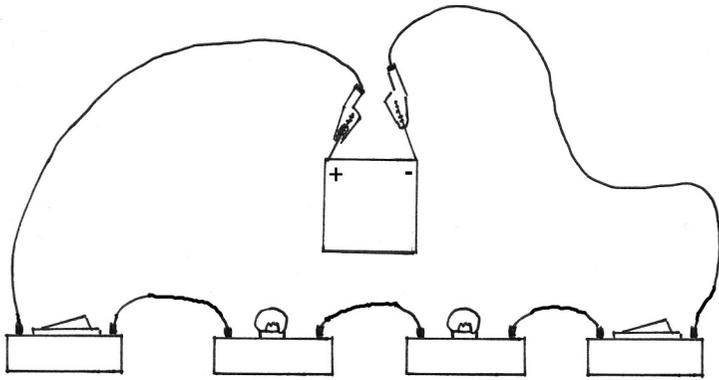


## Exercices Séquence « Circuits électriques »


1



Les lampes sont éteintes

Représente les 3 schémas possibles correspondant au circuit dessiné ci-dessus


2

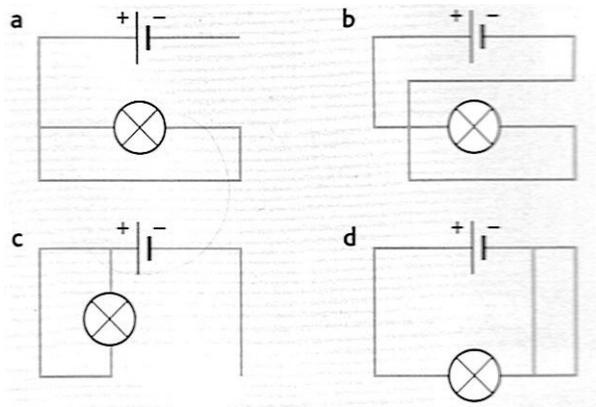

1. Pourquoi les schémas ci-dessus ne représentent-ils pas des circuits électriques ?
2. Représente le schéma correct du circuit.

## Exercices Séquence « Circuits électriques »


1

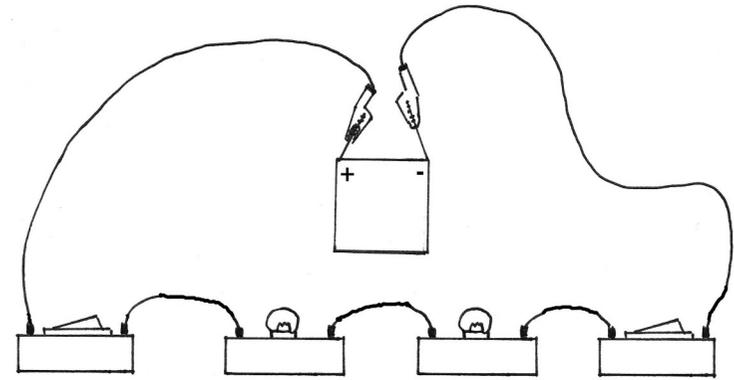

Les lampes sont éteintes

Représente les 3 schémas possibles correspondant au circuit dessiné ci-dessus

2

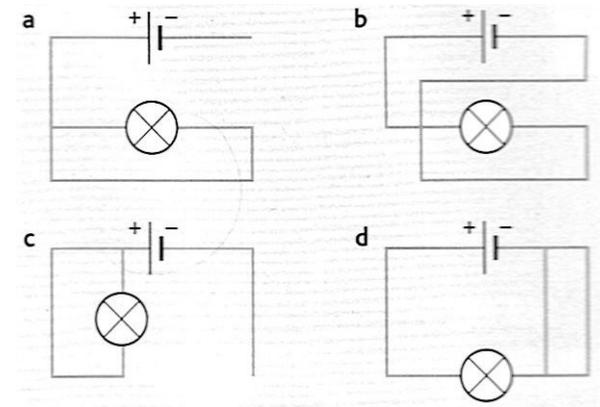

1. Pourquoi les schémas ci-dessus ne représentent-ils pas des circuits électriques ?
2. Représente le schéma correct du circuit.