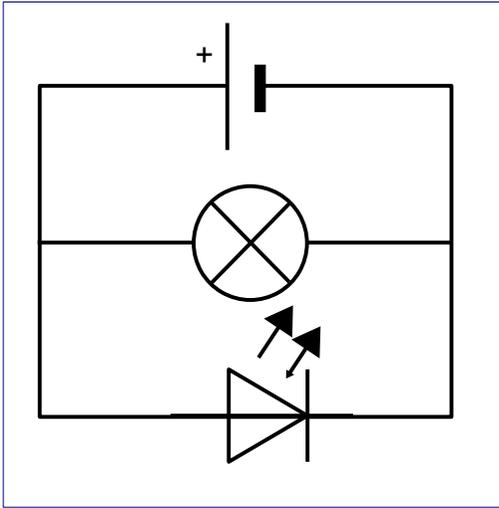


Réalisons le circuit ci-dessous :



→ Que se passe-t-il pour la DEL et la lampe si l'on dévisse la lampe ?

.....  
.....


.....  
.....  
.....

→ Indiquons les 2 boucles ainsi que le sens du courant.

→ Comment sont branchés les éléments électriques à la maison ?

.....  
.....  
.....

Réalisons le circuit ci-dessous :

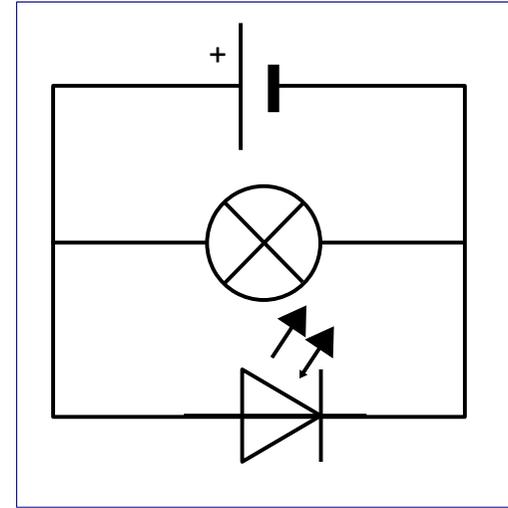

→ Que se passe-t-il pour la DEL et la lampe si l'on dévisse la lampe ?

.....  
.....

.....  
.....  
.....

→ Indiquons les 2 boucles ainsi que le sens du courant.

→ Comment sont branchés les éléments électriques à la maison ?

.....  
.....  
.....